


- Tout d'abord on doit comprendre l'opération ANDI.  
andi \$t0, \$t0, 0x07


Andi va exécuter le « and » entre la valeur \$t0 et la valeur immédiate 0x07 (ici en hexa) et enregistre le résultat dans \$t0

- Puis, et tant que ALU est le responsable des opérations logiques, on voit s'il a toutes les entrées nécessaires pour exécuter ANDI.

ANDI n'utilise pas des valeur immédiate signé, elle utilise plutôt des valeur de sorte que


0x07 devient 0x00000007

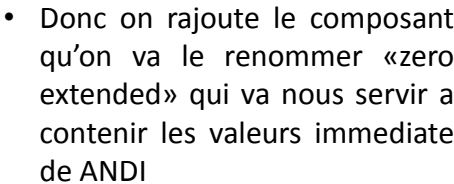

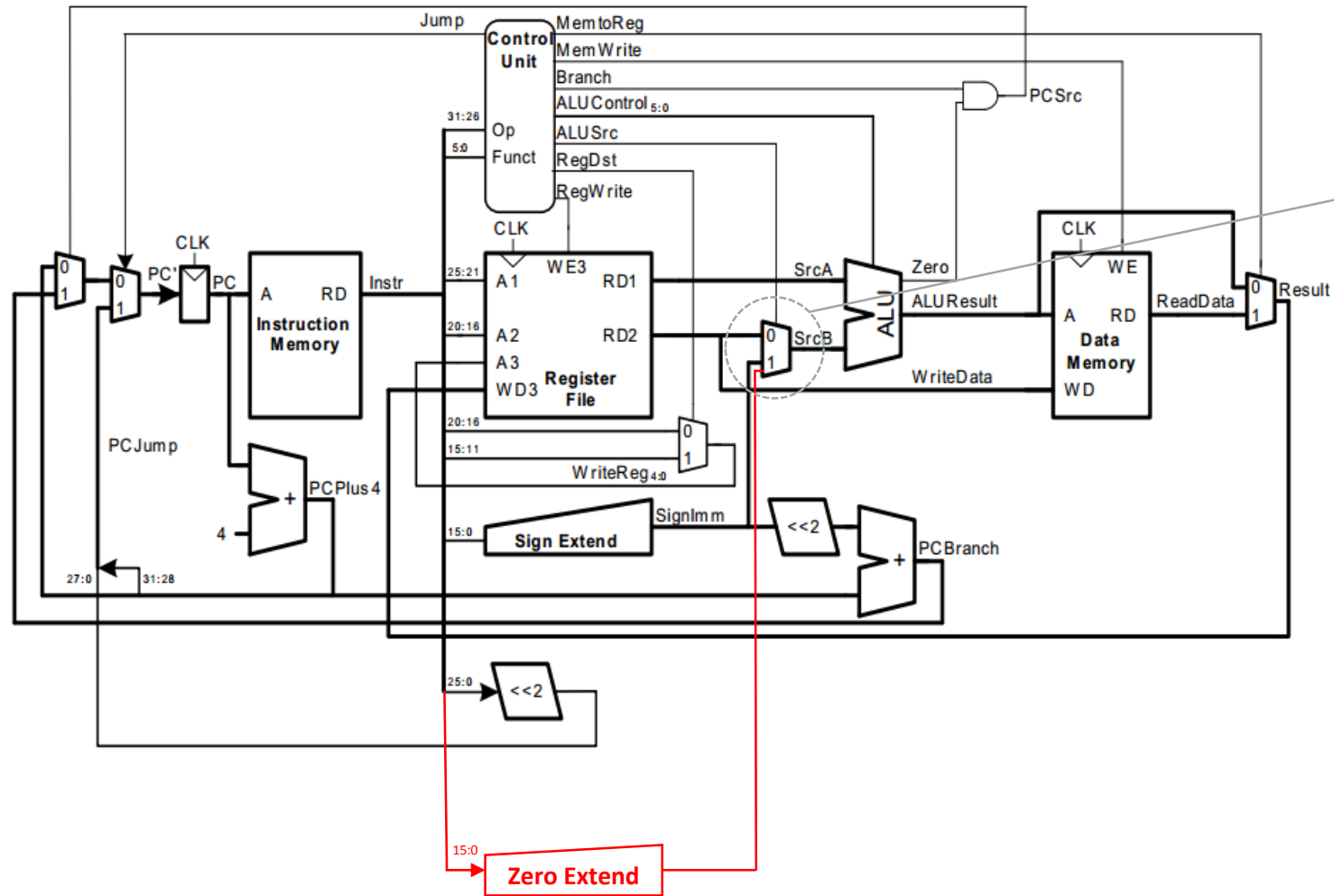

- On remarque que le multiplexeur ne couvre pas toutes les entrées

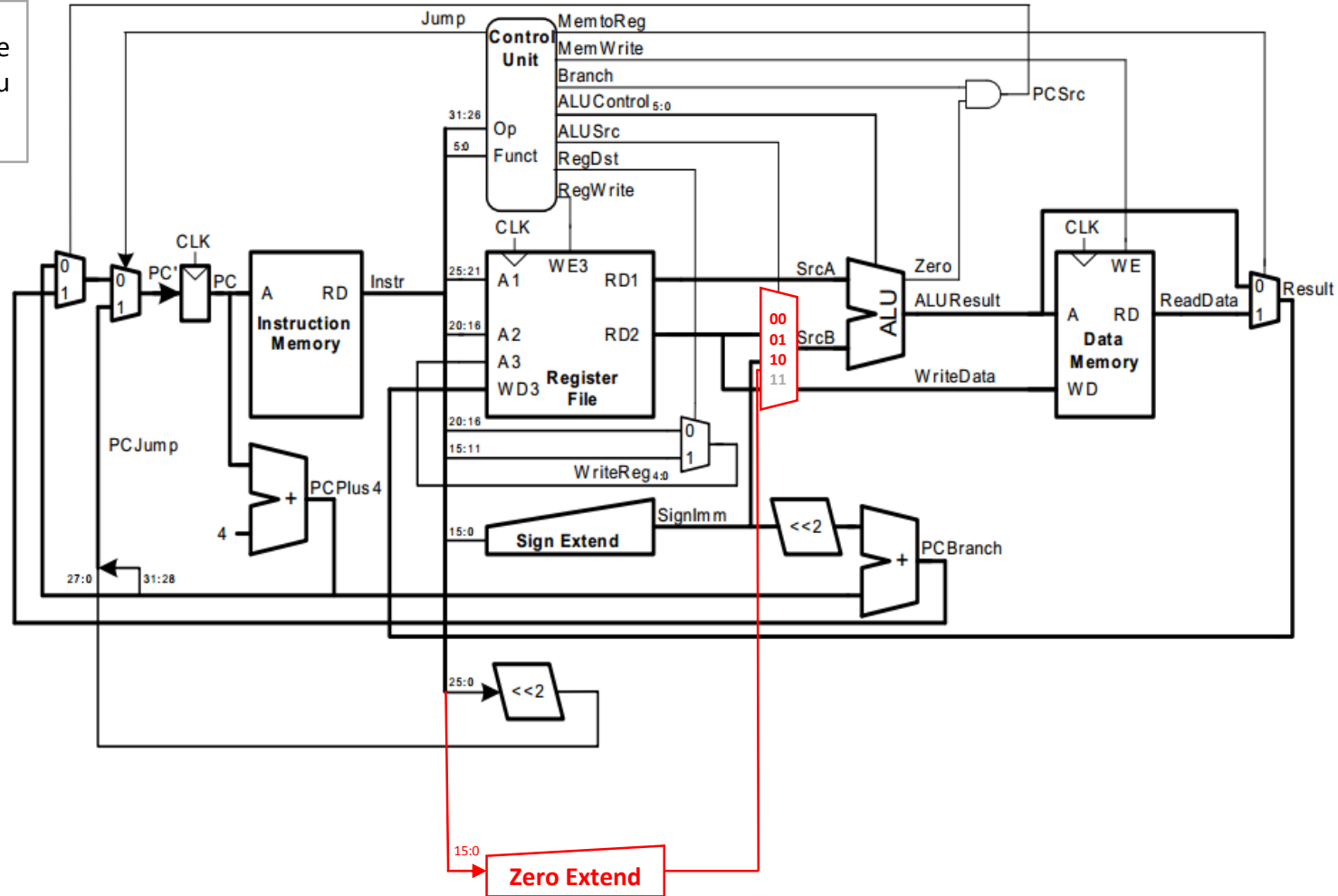- Et voila, il nous reste maintenant la mise a jour du tableau des opérations



Instruction	Op <sub>5:0</sub>	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	F <sub>5:0</sub>	Jump
R-type	000000	1	1	00	0	0	0	100000      a+b 100010      a-b 100100      a and b 100101      a or b 100110      a xor b 100111    not(a or b) 101010      slt	0
lw	100011	1	0	01	0	0	1	100000	0
sw	101011	0	X	01	0	1	X	100000	0
beq	000100	0	X	00	1	0	X	100010	0
j	000100	0	X	XX	X	0	X	XX	1
addi	001000	1	0	01	0	0	0	100000	0
andi	001100(12)	1	0	10	0	0	0	100100	0

Valeurs selon le  
nouveau  
multiplexeur

La valeur de  
AND